

## First State Diagram

161044063  
Zafer ALTAY

```
while (! go);
```

```
mult = 0;
```


```
while (a > 0) {
```

```
    mult = mult + b;
```

```
    a = a - 1;
```


```
}
```

First Step

 


2 state yaptım çünkü toplama işlemlerini sırayla yapıyorum. Tek state'de yaparsam adder içinde hata alabilirim.

## Second Step

 

## Update Diagram

 

## Step 3 and Step 4

$P_2 P_1 P_0$	selA	Id A	selMult	IdMult	selLoad	IdRes
0 0 0	0	0	0	0	0	0
0 0 1	1	1	0	1	0	0
0 1 0	0	0	0	0	0	0
0 1 1	0	0	1	1	1	0
1 0 0	0	1	0	0	0	0
1 0 1	0	0	0	0	0	1
1 1 0	unused					
1 1 1						

$$\text{selA} = P_2' P_1' P_0 \quad \text{Id A} = P_2' P_1' P_0 + P_2 P_1' P_0'$$

$$\text{selMult} = P_2' P_1' P_0$$

$$\text{Id Mult} = P_2' P_1' P_0 + P_2 P_1' P_0 = P_2' P_0$$

$$\text{sel Load} = P_2' P_1 P_0 \quad \text{Id Res} = P_2 P_1' P_0$$

$P_2$	$P_1$	$P_0$	gt	eq	lt	go	$N_2$	$N_1$	$N_0$
0	0	0	x	x	x	0	0	0	0
0	0	0	x	x	x	1	0	0	1
0	0	1	x	x	x	x	0	1	0
0	1	0	0	1	0	x	1	0	1
0	1	0	1	0	0	x	0	1	1
0	1	1	x	x	x	x	1	0	0
1	0	0	x	x	x	x	0	1	0
1	0	1	x	x	x	x	0	0	0
1	1	0	x	x	x	x	0	0	0
1	1	1	x	x	x	x	0	0	0

unused

$$N_2 = P_2' P_1 P_0' \text{gt} \text{eq} \text{lt}' + P_2' P_1 P_0 = P_2' P_1 (P_0' \text{gt} \text{eq} \text{lt}' + P_0) = P_2' P_1 (P_0' + P_0) (\text{gt} \text{eq} \text{lt}' + P_0) \Rightarrow$$

$$N_1 = P_2' P_1' P_0 + P_2' P_1 P_0' \text{gt} \text{eq} \text{lt}' + P_2 P_1' P_0'$$

$$N_0 = P_2' P_1 P_0' \text{go} + P_2' P_1 P_0' \text{gt} \text{eq} \text{lt}' + P_2 P_1 P_0' \text{gt} \text{eq} \text{lt}'$$

$$N_2 \Rightarrow P_2' P_1 P_0 + P_2 P_1' \text{gt} \text{eq} \text{lt}'$$


## Report

Step 1: Koda göre durumları belirleyip diyagramı çizdim. Datapath içinde tek adder kullanacağım ve adder'a gelen sayıları muxlarla belirlediğim için 2 farklı state'e böldüm, ( $a = a-1$  ile  $mult = mult+b$ ). ✓

Step 2 = Öncelikle kullanıcıdan aldığım inputları 0 ile Comparator'e yolladım.

Comparator'ün lessthan çıkışını, inputun kendisi 0 negatif 1 ayagına bağlanan mux'un select bit'i yaptım. Böylelikle sayı 0'dan küçük olursa devreye pozitive çevirerek yollamış oldum. Bu iki inputun lessthan çıkışlarını devrenin sonunda tekrardan XNOR'layarak, Sonucun kendisini ve negatifini yolladığım result multiplexerin select bit'i yaptım. Eğer iki bitin değeri aynıysa XNOR sonucu 1 olacağı için devreden gelen original pozitif sayıyı outputa yollamış oldum, XNOR değeri 0 olduğu durumda 1 negatif 1 pozitif sayımız var demektir. Sayılardan birini devreye pozitive'ye çevirerek yolladığım için şimdi sonucun negatife çevrilmiş halini seçip sonuca yollamış olarak negatif sayılarda da devrenin gelişmesini sağlayarak bonus görevi de yerine getirdim.

 Devre içinde işlemleri yaparken 2 tane mux ve 1 tane demux kullandım



Bu kısımda eğer selLoad 0 olursa -1 ile regA'yı topladım, demux içinde aynı select bit'i olduğu için regA'ya kaydettim. SelLoad 1 olursa, regMult'un değeri ile b'yi toplayıp tekrardan regMult'a kaydetmiş oldum. Hepsinin select bit'ini aynı yaparak yapılacak işlemi ve kaydedilecek yeri seçmiş oldum.

Sel Load'in her 0 olduğu durumda regA değeri 1 azalacağı için kontrolünü A registerinin enable bitini kontrol ederek sağladım. Aynı durumu regMult için de gerçekleştirerek devrenin toplama işlemlerinin adımını kontrollü bir şekilde yapmasını sağladım. Her regA değerini 0 ile kıyaslayarak, comparatorın çıkış bitlerini datapath'in outputu, control unit'in inputu yaptım.

Step 3 = Input ve Outputları belirlediğim için state diagramı güncelleyip doğruluk tablosu oluşturdum. Doğruluk tablosunda control unit'in outputları sadece state'lere bağlı olduğu için tabloyu iki ayrı şekilde yaptım.

Step 4 = Doğruluk tablolarında ki ifadeleri boolean expressionlara çevirdim.

Step 5 = Boolean expressionlara göre control unit'i tasarlayıp, datapath ile birleştirdim.

Total = Projenin tüm adımlarını sağlamış olup ek olarak bonus görevi de yerine getirdim.